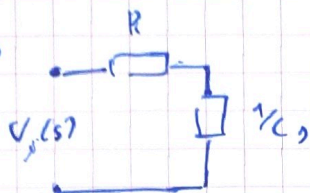


2.1



$$V_o(s) = \left(\frac{V_i(s)}{R + 1/Cs} \right) \cdot \frac{1}{Cs} =$$

$$= \frac{V_i(s)}{CsR + 1} \Rightarrow H(s) = \frac{1}{1 + RCs}$$

$$= \frac{1}{1 + 10^{-4}s}$$

2.2

$$V_o(s) = \frac{2}{s(1 + 10^{-4}s)} = \frac{2 \cdot 10^4}{s(10^4 + s)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 10^4} = \frac{2}{s} + \frac{2}{s + 10^4}$$

$$A + B = 0$$


$$A = 2$$

$$A = \frac{2 \cdot 10^4}{s(s + 10^4)} \Big|_{s=0} = \frac{2 \cdot 10^4}{10^4} = 2$$


$$B = \frac{2 \cdot 10^4}{(s + 10^4) \cdot s} \Big|_{s=-10^4} = -2$$

$$V_o(t) = 2 \cdot u(t) - 2 \cdot e^{-10^4 t}$$

2.3

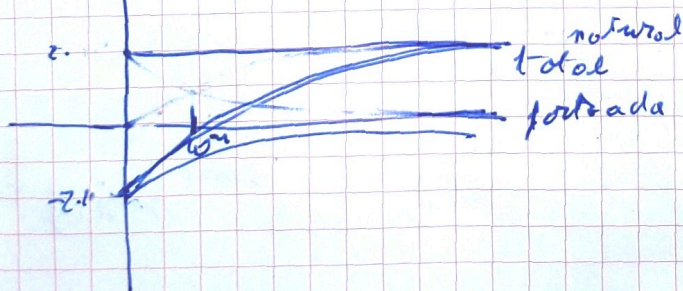

2.4

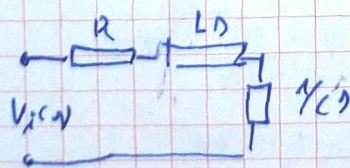

$$H(s) = \frac{1}{Cs(R + Ls) + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{RCs + LCs^2 + 1}$$

$$= \frac{10^4}{(R + 0.1s^2 + 10^4)}$$

$$(2.5) \quad H(s) = \frac{10^9}{(10R)s + s^2 + 10^9} = \frac{10^{10}}{(1 + 5R)s^2 + 10^9(5R)^2}$$

$$10^9 - (5R)^2 \neq 0 \Rightarrow 10^9 - 25R^2 = 0$$

$$R^2 = \sqrt{\frac{10^9}{25}} = 6,3 \text{ k}\Omega$$

$R \neq 6,3 \text{ k}\Omega \Rightarrow$ Resposta sinusoidal
explos

$$(2.6) \quad V(s) = \frac{2}{s} \cdot \frac{10^{10}}{s^2 + 10000s + 10^9} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 10000s + 10^9} =$$

$$A + B = 0$$


$$1000A + C = 0$$

$$A = 20 \Rightarrow C = -20000 \Rightarrow B = -20$$

$$= \frac{2}{s} - 20 \frac{s + 10000}{s^2 + 10000s + 10^9} \approx \frac{2}{s} - 20 \frac{s + 5000}{(s + 5000)^2 + 10^9} - \sqrt{10^9} \frac{10^{4,5}}{(s + 5000)^2 + 10^9}$$

$$f_0(t) = 2 \cdot u(t) - 20 e^{-500t} \cos(10^{4,5}t) - \sqrt{10^9} e^{-500t} \sin(10^{4,5}t)$$

(2.7)

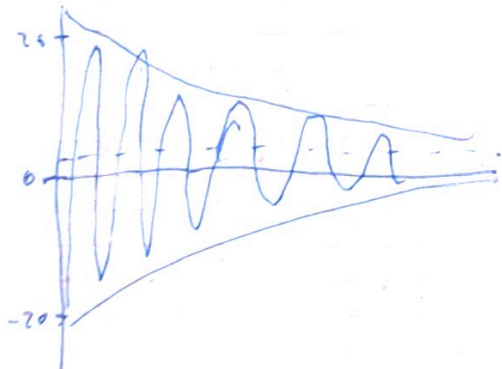

$$\omega = \frac{10^{4,5}}{2\pi} \text{ Hz}$$

$$\alpha = -500$$